

DELD Theory Assignment.

Page No.:

PG-43. Jaynam Modi. G-3. August 9th, 2020.

Q.1 $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15) + d(0, 2, 4, 6)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	1	1	X
01	X	1	1	X
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

Groupings: G1 (00, 10), G2 (10, 00), G3 (11, 01)

G1. - A B C D

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 1 1

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 0 1

0 1 1 1

0 1 1 0

$\Rightarrow \bar{A}$

G3- A B C D

1 1 0 1

1 1 1 1

$\Rightarrow ABD$

hence, $F(A, B, C, D)$

$$= \bar{A} + \bar{B}\bar{D} + ABD$$

G2- A B C D

0 0 0 0

0 0 1 0

1 0 0 0

1 0 1 0

$\Rightarrow \bar{B}\bar{D}$

Q2. for full adder,

A	B	C	carry	sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

hence, $\text{sum} = \sum m(1, 2, 4, 7)$

& carry = $\sum m(3, 5, 6, 7)$

hence, the circuit is as follows

